



班级:

姓名: 刘开济

编号: 3

$$1. Z_S = (50 - j100)\Omega, P_S = 1W, \lambda = \frac{3}{8}\lambda, Z_0 = 50\Omega$$

(1) 若欲单向传输, 则有:  $Z_L = Z_0 = 50\Omega$

$$\text{此时有: } \frac{P_{S, \max} - P_L}{P_{S, \max}} = \left\| \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S} \right\|^2$$

$$\Rightarrow P_L = P_{S, \max} \left( 1 - \left\| \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S} \right\|^2 \right) = 0.5W$$

(2) 若欲最大功率传输匹配, 则应有:


$$Z_{in} = Z_S^* = Z_0 \cdot \frac{Z_L + jZ_0 \tan \frac{\lambda}{2}}{Z_0 + jZ_L \tan \frac{\lambda}{2}} = Z_0 \cdot \frac{Z_L - jZ_0}{Z_0 - jZ_L}$$

$$\text{由此解得: } Z_L = (50 - j100)\Omega$$

$$\text{此时负载获得功率: } P_L = P_{S, \max} = 1W$$

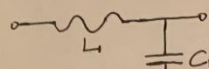(2). 低通  $\leftrightarrow$  高通级联,  $f_m = 10\text{MHz}$


① 第一节低通,  $10\Omega \Rightarrow 100\Omega$



$$L_1 = \frac{R_S}{\omega_m} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 4.77 \times 10^{-7} \text{H} = 0.48 \mu\text{H}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_m R_L} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 4.77 \times 10^{-10} \text{F} = 477.5 \text{pF}$$

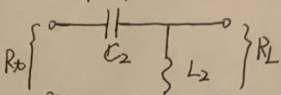② 第二节高通:  $100\Omega \Rightarrow 1k\Omega$




$$L_2 = \frac{R_L}{\omega_m} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 5.31 \mu\text{H}$$

$$C_2 = \frac{1}{\omega_m R_S} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 53.1 \text{pF}$$

2. 设计  $R_S = 50\Omega, R_L = 1k\Omega$  时的 L 型低、高通匹配网络


① 低通网络:

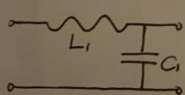

$$L_1 = \frac{R_S}{\omega_m} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 0.35 \mu\text{H}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_m R_L} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 6.94 \text{pF}$$

② 高通网络

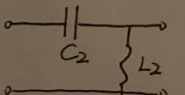


$$L_2 = \frac{1}{\omega_m R_S} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 7.30 \text{pF}$$

$$C_2 = \frac{R_L}{\omega_m} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 0.3 \mu\text{H}$$

好像差得不多

3. 宽带匹配网络实现:  $R_S = 10\Omega, R_L = 1k\Omega$

(1) 一节 L 型低通

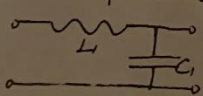

$$L_1 = 1.584 \mu\text{H}$$


$$C_1 = 158.4 \text{pF}$$

#### 4. $\pi$ 型低通LC:

$$R_S = 10\Omega, R_L = 1k\Omega, \omega_m = 2\pi \times 10M \text{ rad/s}$$

$$BW_{3dB} = 100kHz$$

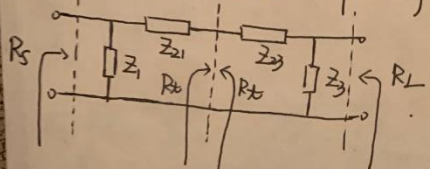拆分 $\pi$ 型网络, 并令  $R_t < \min\{R_S, R_L\}$



易得:

$$Z_{21} = \sqrt{R_S R_t \left( \frac{R_t}{R_S} - 1 \right)} = j \sqrt{R_S R_t \left( 1 - \frac{R_t}{R_S} \right)} = j \omega_m L_{21}$$



$$Z_1 = \sqrt{R_S R_t / \left( \frac{R_t}{R_S} - 1 \right)} = \frac{1}{j} \sqrt{R_S R_t / \left( 1 - \frac{R_t}{R_S} \right)} = \frac{1}{j \omega_m C_1}$$

$$Z_{23} = \sqrt{R_t R_L \left( \frac{R_t}{R_L} - 1 \right)} = j \sqrt{R_t R_L \left( 1 - \frac{R_t}{R_L} \right)} = j \omega_m L_{23}$$


$$Z_3 = \sqrt{R_t R_L / \left( \frac{R_t}{R_L} - 1 \right)} = \frac{1}{j} \sqrt{R_t R_L / \left( 1 - \frac{R_t}{R_L} \right)} = \frac{1}{j \omega_m C_3}$$

于是有
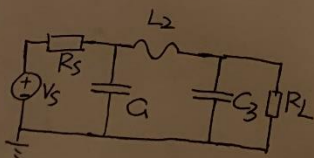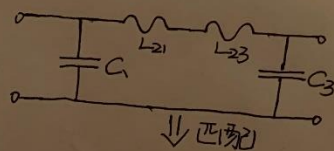
$$\begin{cases} L_{21} = \frac{1}{\omega_m} \sqrt{R_S R_t \left( 1 - \frac{R_t}{R_S} \right)} \\ C_1 = \frac{1}{\omega_m} \sqrt{\left( 1 - \frac{R_t}{R_S} \right) / R_S R_t} \\ L_{23} = \frac{1}{\omega_m} \sqrt{R_t R_L \left( 1 - \frac{R_t}{R_L} \right)} \\ C_3 = \frac{1}{\omega_m} \sqrt{\left( 1 - \frac{R_t}{R_L} \right) / R_t R_L} \end{cases}$$



下面考查串并联转换:

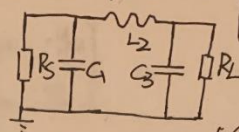

$$Q_1 = \omega_m C_1 R_S$$



$$Q_2 = \omega_m C_3 R_L$$

$$R'_S = \frac{R_S}{1 + Q_1^2}$$

$$C'_1 = (1 + Q_1^2) C_1$$

$$R'_L = \frac{R_L}{1 + Q_2^2}$$

$$C'_3 = (1 + Q_2^2) C_3$$

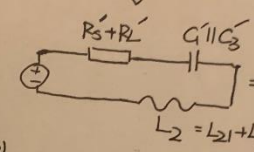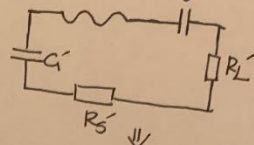

$$Q = \frac{\sqrt{L_{21} L_{23}}}{R'_S + R'_L}$$

仿真  
BW = ?

5. 已知  $y$  参数的双端共轭匹配:

$$\text{由 } y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}, \text{立刻有 } z = \frac{1}{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}} \begin{bmatrix} y_{22} & -y_{12} \\ -y_{21} & y_{11} \end{bmatrix}$$

$$z_0 = \sqrt{z_{in,0} \cdot z_{in,S}} = \sqrt{\frac{y_{22}}{y_{11}} \cdot \frac{1}{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}}$$

$$z_{02} = \sqrt{z_{in,0} \cdot z_{in,S}} = \sqrt{\frac{y_{11}}{y_{22}} \cdot \frac{1}{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}}$$

由  $y, z$  参数可得 ABCD 参数:


$$ABCD = \begin{bmatrix} -\frac{y_{22}}{y_{21}} & -\frac{1}{y_{21}} \\ -\frac{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}{y_{21}} & -\frac{y_{11}}{y_{21}} \end{bmatrix}$$

$$K = \frac{\operatorname{Re}(A^*D + B^*C)}{\|AD - BC\|} = \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{y_{22}}{y_{21}} \cdot \left(\frac{y_{11}}{y_{21}}\right)^* + \left(\frac{1}{y_{21}}\right)^* \frac{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}{y_{21}}\right)}{\left\| \frac{y_{11}y_{22}}{y_{21}^2} - \frac{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}{y_{21}^2} \right\|}$$

$$= \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{1}{y_{21}^2} (y_{11}^*y_{22} + y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21})\right)}{\left\| \frac{y_{12}}{y_{21}} \right\|}$$

$$\text{MAG} = \frac{1}{\left\| \frac{y_{12}}{y_{21}} \right\|} \left( \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{1}{y_{21}^2} (y_{11}^*y_{22} + y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21})\right)}{\left\| \frac{y_{12}}{y_{21}} \right\|} - \sqrt{\frac{\operatorname{Re}^2\left(\frac{1}{y_{21}^2} (y_{11}^*y_{22} + y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21})\right)}{\left\| \frac{y_{12}}{y_{21}} \right\|^2} - 1} \right)$$

BJT 晶体管小信号:

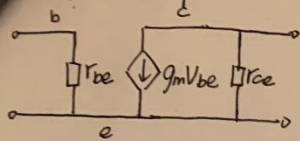


首先立刻得其 y 参量:

$$y = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_{be}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{ce}} \end{bmatrix}$$

由 T5 结论立刻得到双端特征阻抗:

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{r_{be}}{r_{ce}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r_{be}r_{ce}} - g_m \cdot 0}} = r_{be}$$
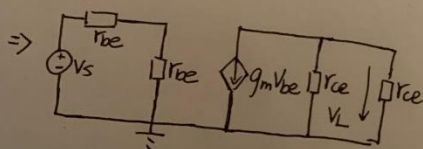
$$\left\{ \begin{aligned} Z_{02} &= \sqrt{\frac{r_{ce}}{r_{be}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r_{be}r_{ce}} - g_m \cdot 0}} = r_{ce} \end{aligned} \right.$$



故有:  $V_L = \frac{1}{2} g_m V_s \cdot \frac{1}{2} r_{ce} = \frac{1}{4} g_m r_{ce} V_s$

$$P_L = \frac{V_L^2}{r_{ce}} = \frac{1}{16} g_m^2 r_{ce} V_s^2$$

$$G_p = \frac{P_L}{\frac{1}{4} \frac{V_s^2}{r_{be}}} = \left[ \frac{1}{4} g_m^2 r_{ce} r_{be} \right]$$