

1:  $Z_S = 50 - j100\Omega$ ,  $P_{S,max} = 1W$ ,  $L = \frac{3}{8}\lambda$ ,  $Z_0 = 50\Omega$ .

考查传递函数: 见 Cadence 与 Matlab.

(1): 若欲单向传输, 则应有反射系数  $\Gamma = 0$ .


3: 宽带匹配网络实现

$R_S = 10\Omega$ ,  $R_L = 1k\Omega$ ,  $f_0 = 10MHz$

此时有:  $Z_L = Z_0 = 50\Omega$

(1): 一阶 L 型低通:

$$\text{此时有功功率反射系数: } \Gamma = \left\| \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S} \right\|^2 = \frac{P_{S,max} - P_L}{P_{S,max}}$$

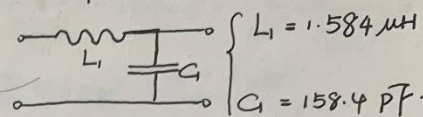

$$\text{立刻得到: } P_L = P_{S,max} [1 - \left\| \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S} \right\|^2] = 0.5W$$

(2): 若欲最大功率传输匹配, 则应有:


(2): 低通-高通级联:

$$Z_L = Z_S^* = 50 + j100\Omega$$

$$Z_{in} = Z_S^* = Z_0 \cdot \frac{Z_L + jZ_0 \tan \frac{3\pi}{4}}{Z_0 + jZ_L \tan \frac{3\pi}{4}} = Z_0 \cdot \frac{Z_L - jZ_0}{Z_0 + jZ_L}$$

①: 第一阶低通:  $10\Omega \Rightarrow 100\Omega$


由此解得:  $Z_L = 50 - j100\Omega$ .

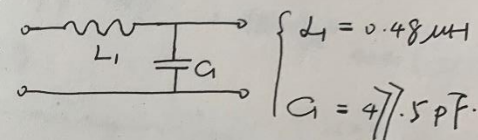

此时负载获得额定功率:  $P_L = P_{S,max} = 1W$

②: 第二阶高通:  $100\Omega \Rightarrow 1k\Omega$

2. 最大功率传输匹配

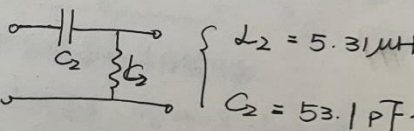

设计  $R_S = 50\Omega$ ,  $R_L = 1k\Omega$  的 L 型低通和高通网络,

在  $f_0 = 100MHz$  正频点上实现最大功率传输匹配

绘图知 低通  $\Rightarrow$  高通级联系统具有更大

①: 低通网络

$$\begin{cases} L_1 = \frac{R_S}{2\pi f_0} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 0.35\mu H \\ C_1 = \frac{1}{2\pi f_0 R_L} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 6.94pF \end{cases}$$

②: 高通网络

$$\begin{cases} C_2 = \frac{1}{2\pi f_0 R_S} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 7.30pF \\ L_2 = \frac{R_L}{2\pi f_0} \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 0.3\mu H \end{cases}$$



班级:


姓名: 刘开济

编号:

科目: 通信电路

第 页

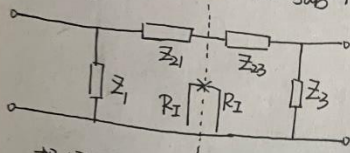4.  $\pi$ 型低通匹配网络:  $R_S = 10\Omega$   
 $R_L = 1k\Omega$   
 $f_0 = 10\text{ MHz}$ ,  $BW_{3dB} = 100\text{ kHz}$




根据设计有:

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1}, Q_2 = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1}$$

$$\begin{cases} Q_1 = \frac{2\pi f_0 C_1}{R_S} = 2\pi f_0 R_S C_1 \\ Q_1 = \frac{2\pi f_0 L_{21}}{R_L} \\ Q_2 = \frac{2\pi f_0 C_3}{R_L} = 2\pi f_0 R_L C_3 \\ Q_2 = \frac{2\pi f_0 L_{23}}{R_S} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} / 2\pi f_0 R_S \\ L_{21} = R_L \sqrt{\frac{R_S}{R_L} - 1} / 2\pi f_0 \\ C_3 = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} / 2\pi f_0 R_L \\ L_{23} = R_S \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} / 2\pi f_0 \end{cases}$$

一个合理的设计是:

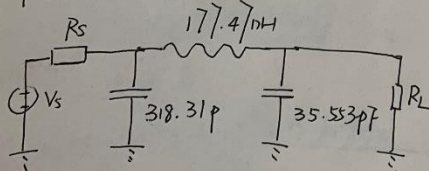4.2: 修改通带频率  $f_c = 50\text{ MHz}$ 此时  $R_L \neq R_S$ , 不能用其解析解数值进行运算:与例1不同之处在于此时  $\omega$  应换为  $(\frac{\omega}{2\pi f_c}) = \frac{\omega}{\omega_c}$ 


$$\|T_p(j\omega)\|^2 = 1 - \|H(j\omega)\|^2 = 1 - \frac{0.64}{1 + (\frac{\omega}{2\pi f_c})^6} = \frac{0.36 + (\frac{\omega}{2\pi f_c})^6}{1 + (\frac{\omega}{2\pi f_c})^6}$$

$$T_p(s)T_p(-s) = 0.36 \cdot \frac{0.36 - (\frac{s}{2\pi f_c})^6}{1 - (\frac{s}{2\pi f_c})^6}$$

其解可以理解为:


$$Z_{in}(s) = 127.74 \left[ \frac{s}{2\pi f_c} \right] + \frac{1}{0.01804 \left[ \frac{s}{2\pi f_c} \right] + 43.40 \left[ \frac{s}{2\pi f_c} \right] + 80}$$

于是有:

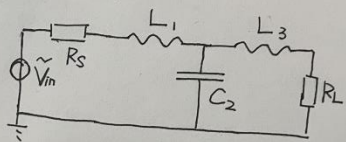


$$\begin{cases} L_1 = 406.61\text{ nH} \\ C_2 = 57.423\text{ pF} \\ L_3 = 138.15\text{ nH} \end{cases}$$

显然并不是最大功率传输匹配。

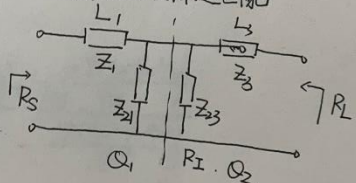100 MHz 衰减满足:  $\alpha_S = 18.1302\text{ dB}$ 考查  $\pi$ 型低通匹配
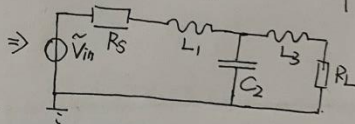
$$\begin{cases} L_1 = 196.22\text{ nH} \\ C_2 = 66.041\text{ nF} \\ L_3 = 324.61\text{ nH} \end{cases}$$



仿真图像基本符合最大功率传输匹配。



5: 推导用Y参量表示的双端匹配负载反射系数公式:

由  $Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ , 立刻得到:

$$Z = Y^{-1} = \frac{1}{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}} \begin{bmatrix} Y_{22} & -Y_{12} \\ -Y_{21} & Y_{11} \end{bmatrix}$$

于是立刻有:

$$Z_{m0} = \sqrt{Z_{1,2S} \cdot Z_{1,20}} = \sqrt{\left\| \frac{Y_{22}}{Y_{11}} \right\| \cdot \frac{1}{\|Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}\|}}$$

$$Z_{m0} = \sqrt{Z_{2,1S} \cdot Z_{2,10}} = \sqrt{\left\| \frac{Y_{11}}{Y_{22}} \right\| \cdot \frac{1}{\|Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}\|}}$$

由  $Y, Z$  参量可获得 ABCD 参量:

$$ABCD = \begin{bmatrix} -\frac{Y_{22}}{Y_{21}} & -\frac{1}{Y_{21}} \\ -\frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}} & -\frac{Y_{11}}{Y_{21}} \end{bmatrix}$$

于是有:

$$K = \frac{\operatorname{Re}(A^*D + B^*C)}{\|AD - BC\|} = \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{Y_{22}}{Y_{21}}\left(\frac{Y_{11}}{Y_{21}}\right)^* + \left(\frac{1}{Y_{21}}\right)^* \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}}\right)}{\left\| \frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}^2} - \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}^2} \right\|}$$

$$= \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{1}{Y_{21}^2} (Y_{11}^* Y_{22} + Y_{11} Y_{22} - Y_{12} Y_{21})\right)}{\left\| \frac{Y_{12}}{Y_{21}} \right\|}$$

$$MAG = \left\| \frac{Y_{21}}{Y_{12}} \right\| \left[ \frac{\operatorname{Re}\left(\frac{1}{Y_{21}^2} (Y_{11}^* Y_{22} + Y_{11} Y_{22} - Y_{12} Y_{21})\right)}{\left\| \frac{Y_{12}}{Y_{21}} \right\|} - \sqrt{\frac{\operatorname{Re}^2\left(\frac{1}{Y_{21}^2} (Y_{11}^* Y_{22} + Y_{11} Y_{22} - Y_{12} Y_{21})\right)}{\left\| \frac{Y_{12}}{Y_{21}} \right\|^2} - 1} \right]$$





班级:


姓名: 刘开济

编号: 13

科目: 通信电路

第 4 页

6: BJT 小信号电路(低频)最大功率增益:

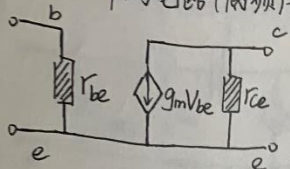

首先立刻得到其  $y$  参量:


$$y = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_{be}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{ce}} \end{bmatrix}$$

由 T5 结论立即得到

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{r_{be}}{r_{ce}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r_{be} \cdot r_{ce}} - g_m \cdot 0}} = r_{be}$$

$$\left\{ \begin{aligned} Z_{02} &= \sqrt{\frac{r_{ce}}{r_{be}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r_{be} \cdot r_{ce}} - g_m \cdot 0}} = r_{ce} \end{aligned} \right.$$


故当双端特征阻抗匹配时小信号电路有:

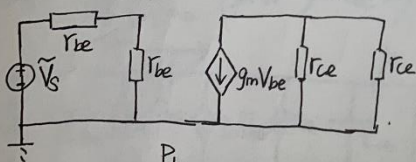

$$G_p = \frac{P_L}{\frac{1}{4} \frac{\tilde{V}_s^2}{r_{be}}} = \frac{1}{4} g_m^2 r_{be} r_{ce}$$



7: BJT小信号电路(高频)最大功率增益

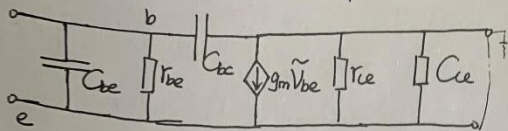

于是

$$y = \begin{bmatrix} g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc}), & -j\omega C_{bc} \\ g_m - j\omega C_{bc}, & g_{ce} + j\omega(C_{ce} + C_{bc}) \end{bmatrix}$$


仍然考虑其参量, 此时参量非常复杂

$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_1 \\ \tilde{i}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 \\ \tilde{V}_2 \end{bmatrix} \quad \text{考虑其变换域电路}$$

双端共基电路阻抗匹配:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{g_{ce} + j\omega(C_{bc} + C_{ce})}{g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc})} \parallel \frac{1}{(g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc}))(g_{ce} + j\omega(C_{bc} + C_{ce})) + j\omega C_{bc}(g_m - j\omega C_{bc})}}$$


$$y_{11} = \frac{\tilde{i}_1}{\tilde{V}_1} \Big|_{\tilde{V}_2=0} = g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc})$$

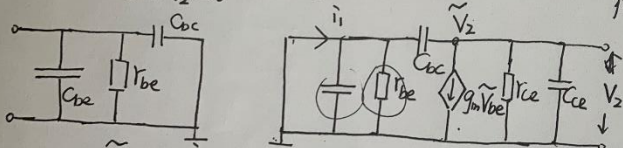

$$y_{12} = \frac{\tilde{i}_1}{\tilde{V}_2} \Big|_{\tilde{V}_1=0} = -j\omega C_{bc}$$

$$Z_{02} = \sqrt{\frac{g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc})}{g_{ce} + j\omega(C_{bc} + C_{ce})} \parallel \frac{1}{(g_{be} + j\omega(C_{be} + C_{bc}))(g_{ce} + j\omega(C_{bc} + C_{ce})) + j\omega C_{bc}(g_m - j\omega C_{bc})}}$$

$$y_{21} = \frac{\tilde{i}_2}{\tilde{V}_1} \Big|_{\tilde{V}_2=0} = (g_m \tilde{V}_1 - j\omega C_{bc} \tilde{V}_1) / \tilde{V}_1 = g_m - j\omega C_{bc}$$

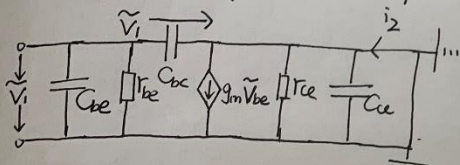

$$y_{22} = \frac{\tilde{i}_2}{\tilde{V}_2} \Big|_{\tilde{V}_1=0} = g_{ce} + j\omega(C_{ce} + C_{bc})$$

