




班级:

姓名: 刘开济

编号: 2

科目: 通信电路

第 1 页

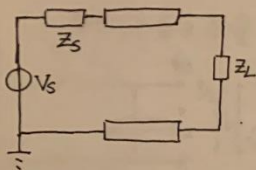

$$Z_S = 10\Omega$$

$$Z_L = 75\Omega$$

$$Z_0 = 50\Omega$$

$$V_{Stk} = V_{Stk}$$

1. 为什么是这样的波形?

由于信源内阻 Z_S 、负载电阻 Z_L 均不匹配。信源发射的信号到达负载时,由于不匹配会产生一个反射电压;反射电压回到电源后由于不匹配又会再次产生回到负载的反射信号。如此往复,导致了负载电压的振荡特性。

2. 传输线稳定后的反射电压

$$\text{先考查第一个延时有: } V_0^+ = V_0 \cdot \frac{Z_L}{Z_S + Z_L}$$

$$\text{由 } \begin{cases} T_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \\ T_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0} \end{cases}$$

$$\text{于是 } t_d = 1\text{ns 时, 负载电压 } V_L(1) = (1 + T_L) V_0^+ = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_0} \frac{Z_L}{Z_S + Z_L} V_0$$

$$\text{而 } V_L(1) = \frac{2 \cdot 75}{75 + 50} \cdot \frac{50}{10 + 50} V_0 = V_0 = 1\text{V}$$

当来自负载的反射电压 $V_{ref1} = T_L \cdot V_0^+$ 回到信源时,由于信源不匹配,立刻就有再次反射回负载的信号。

$$V_{ref}(2) = T_L \cdot V_0^+ \cdot T_S = V_0^+ (T_L T_S)' = -0.1111\text{V}$$

$$\text{负载获得的信号: } V_L(3) = V_{ref}(2) (1 + T_L)' = -0.133\text{V}$$

于是此时传输线负载电压

$$V = \frac{V_{L(1)}}{V_0} + V_{L(3)} = 0.8667\text{V}$$

$$\text{类似地: } V_{L(5)} = (1 + T_L) T_L T_S V_{ref}(2)$$

$$= (1 + T_L) T_L T_S (T_S T_L) V_0^+ = V_0^+ (1 + T_L) (T_S T_L)^2$$

$$\text{故: } V_{stable} = \left\{ V_0^+ (1 + T_L) \left[(T_S T_L)^2 + (T_S T_L)^4 + \dots \right] \right\}$$

$$= V_0^+ (1 + T_L) \cdot \frac{1}{1 - T_S T_L} = 0.8824\text{V}$$

故有传输线时的稳定电压如:

$$V_{stable} = 0.8824\text{V}$$

3. 无传输线时电压

若不存在传输线,则一个 cd 后信号即稳定有:


$$V = V_0 \cdot \frac{Z_L}{Z_L + Z_S} = 0.8824\text{V}$$

即两者相等。

理解:由于传输线是无损传输线,因而其两端不匹配并不影响系统的稳态解。但不匹配会放大其瞬态解,因而无传输线时 1ns 即到达稳态,有传输线时则需要很长时间。

4. 不匹配则数字信号不稳定,影响到晶体管的判定阈值问题。这就必须提高晶体管摆幅以维持高的电压裕度,就会影响数字电路的速度。

5. 输入端口波形:

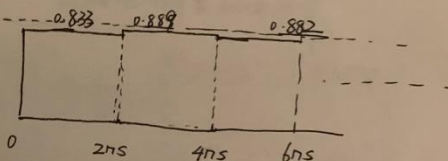

显然,输入端口收敛速度强于输出端口。



班级:


姓名: 刘开济

编号: 2

科目: 通信电路

第 2 页

二. 考查网络 Z 参数与 ABCD 矩阵:

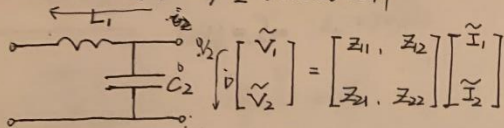

立即得到:

$$\begin{cases} Z_{11} = j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_2} \\ Z_{22} = \frac{1}{j\omega C_2} \\ Z_{21} = \frac{1}{j\omega C_2} \\ Z_{12} = \frac{1}{j\omega C_2} \end{cases} \quad \text{故有 } Z = \begin{bmatrix} j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_2} & \frac{1}{j\omega C_2} \\ \frac{1}{j\omega C_2} & \frac{1}{j\omega C_2} \end{bmatrix}$$

$$\text{由: } \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$


$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = \frac{\frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_1}{\frac{1}{j\omega C_2}} = 1 + j\omega^2 L_1 C_2$$

$$-B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = -j\omega L_1 \Rightarrow B = j\omega L_1$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = j\omega C_2$$

$$-D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = -1 \Rightarrow D = 1$$
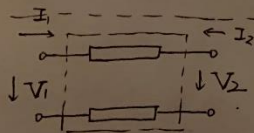
$$\text{于是, LC 网络的 ABCD 参量为: } \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + j\omega^2 L_1 C_2 & j\omega L_1 \\ j\omega C_2 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} V(z) = V_0^+ \left(\exp(\gamma z) + \Gamma_0 \exp(-\gamma z) \right) \\ I(z) = V_0^+ \left(\exp(\gamma z) - \Gamma_0 \exp(-\gamma z) \right) \end{cases}$$

根据《射频电路设计》教材, 可得其 $V(z)$, $I(z)$ 关系:

$$\begin{cases} V(z) = zjV^+ \sin \beta l \\ I(z) = \frac{V^+}{Z_0} \cos \beta l \end{cases} \quad (\text{短路时})$$

$$\begin{cases} V(z) = V^+ \cos \beta l \\ I(z) = j \frac{V^+}{Z_0} \sin \beta l \end{cases} \quad (\text{开路时})$$

由此先求其 Z 参量阵:

$$Z_{11} = \frac{V(l)}{I(l)}, \text{ 此时由于端口 2 开路, 需用同开}$$

路时的结果:

$$Z_{11} = \frac{V^+ \cos \beta l}{j \frac{V^+}{Z_0} \sin \beta l} = -j Z_0 \cot \beta l$$

$$Z_{22} = \frac{V(0)}{I(0)} = \frac{V^+}{j \frac{V^+}{Z_0} \sin \beta l} = -j Z_0 \cot \beta l$$

$$Z_{21} = \frac{V(0)}{I(l)} \bigg|_{I_2=0} = \frac{V^+}{j \frac{V^+}{Z_0} \sin \beta l} = -j Z_0 / \sin \beta l$$

$$Z_{12} = Z_{21} = -j Z_0 / \sin \beta l$$



故其 Z 参量为:

$$Z = \begin{bmatrix} -j Z_0 \cot \beta l & -j Z_0 / \sin \beta l \\ -j Z_0 / \sin \beta l & -j Z_0 \cot \beta l \end{bmatrix}$$


类似地可得其 ABCD 参量:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta l & j Z_0 \sin \beta l \\ j Y_0 \sin \beta l & \cos \beta l \end{bmatrix}$$

3. 并联谐振带宽分析: $C = 10 \text{ pF}$

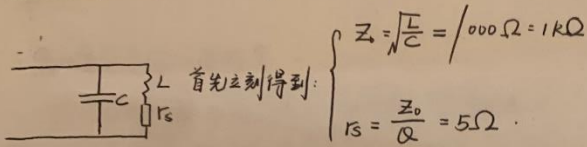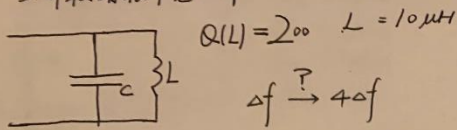

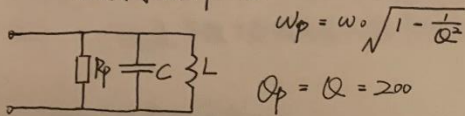于是有等效 $R_p = Q^2 R_s = 200 \text{ k}\Omega$



对并联谐振有传递函数:

$$H(s) = A_0 \frac{\frac{1}{Q_p} \left(\frac{s}{\omega_p} \right)}{\left(\frac{s}{\omega_p} \right)^2 + \left(\frac{s}{\omega_p} \right) \frac{1}{Q_p} + 1}$$

于是有 3dB 带宽: $BW_{3dB} = \frac{1}{Q} \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$

其中 f_1, f_2 是方程: $\frac{f}{f_p} - \frac{f_p}{f} = \pm \frac{1}{Q}$ 的两根.

可得:

$$\begin{cases} f_1 = 159.6 \text{ MHz} \\ f_2 = 158.8 \text{ MHz} \end{cases}$$

于是其 3dB 带宽是: $BW_{3dB} = \frac{1}{Q} \sqrt{f_1 f_2} = 7.958 \times 10^5 \text{ Hz}$


$$\approx 795.8 \text{ kHz}$$

现在若欲扩频, 须略:


①: 减少 Q 值 (但这样会降低增益)

②: 增大 f_p .

习题四. 部分接入:

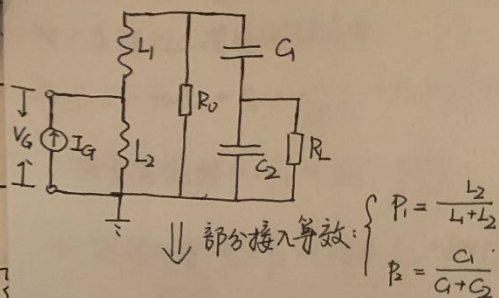
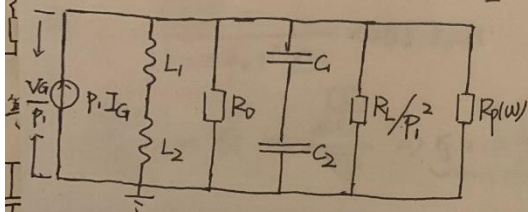
$$\left\{ \begin{aligned} P_1 &= \frac{L_2}{L_1 + L_2} \\ P_2 &= \frac{C_1}{C_1 + C_2} \end{aligned} \right.$$



①: 无阻尼谐振频率 f_m .

$$f_m = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)(C_1 \parallel C_2)}} \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}} = 2.5163 \times 10^7 \text{ Hz}$$

$$\text{故: } f_m = 25.16 \text{ MHz}$$

②: 谐振时输入电阻 R_{in}

$$\text{并联谐振时, 电路呈阻性 } R_{p(\omega_m)} = Q^2 \frac{Z_0}{Q} = Q \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{C_1 \parallel C_2}}$$

$$\text{有 } R_{p(\omega_m)} = 1.581 \times 10^5 \Omega = 158.1 \text{ k}\Omega$$

故有谐振电阻

$$\frac{V_G}{I_G} \cdot \frac{1}{P_1^2} = R_0 \parallel R_{p(\omega_m)} \parallel \frac{R_L}{P_1^2}$$

$$\text{③ 故而: } R_{in} = P_1^2 R_0 \parallel R_{p(\omega_m)} \parallel \frac{R_L}{P_1^2} = 4.44 \text{ k}\Omega$$

③ BW_{3dB}

考查电路整体 Q 值:

$$Q = \left(R_0 \parallel R_{p(\omega_m)} \parallel \frac{R_L}{P_1^2} \right) \sqrt{\frac{C_1 \parallel C_2}{L_1 + L_2}} = 11.2288$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

若拿掉负载电阻 R_L , 则有

$$Q|_{R_L=\infty} = 20.1904$$

拿不拿掉 R_L 对谐振频率没有影响, 故有

$$BW_{3dB}|_{R_L=10 \text{ k}\Omega} = 2.241 \text{ MHz}$$

$$BW_{3dB}|_{R_L=\infty} = 1.2463 \text{ MHz}$$

也就是说拿掉 R_L 压峰更尖了, 选频特性更好

习题五：阻抗测量：

对于串联RLC谐振回路应有：

$$Z_p(j\omega) = j\omega L + r_s + \frac{1}{j\omega C} = r_s + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\text{故有谐振频率: } f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{①: 短接时有: } f_0 = f_s = 1 \text{ MHz}, C = 100 \text{ pF}.$$

$$\text{有: } L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 \cdot C} = 253.3 \mu\text{H}$$

$$\frac{V_{ppC}}{2 \cdot V_p} = Q = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{r_s} \Rightarrow r_s = 15.92 \Omega$$

$$\text{②: 接入一负载, 记 } Z_L = R_L + \frac{1}{j\omega C_L}, C = 200 \text{ pF}$$

$$\text{则有: } f_s = f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{L(C \parallel C_L)}}$$

$$\Rightarrow 200 \text{ pF} \parallel C_L = 100 \text{ pF} \Rightarrow C_L = 200 \text{ pF}$$

$$\frac{V_{ppC}}{2 \cdot V_p} = 25 = \frac{\sqrt{\frac{L}{C \parallel C_L}}}{r_s + R_L}$$

$$\Rightarrow R_L = 44.75 \Omega. \quad \underline{\text{QED.}}$$