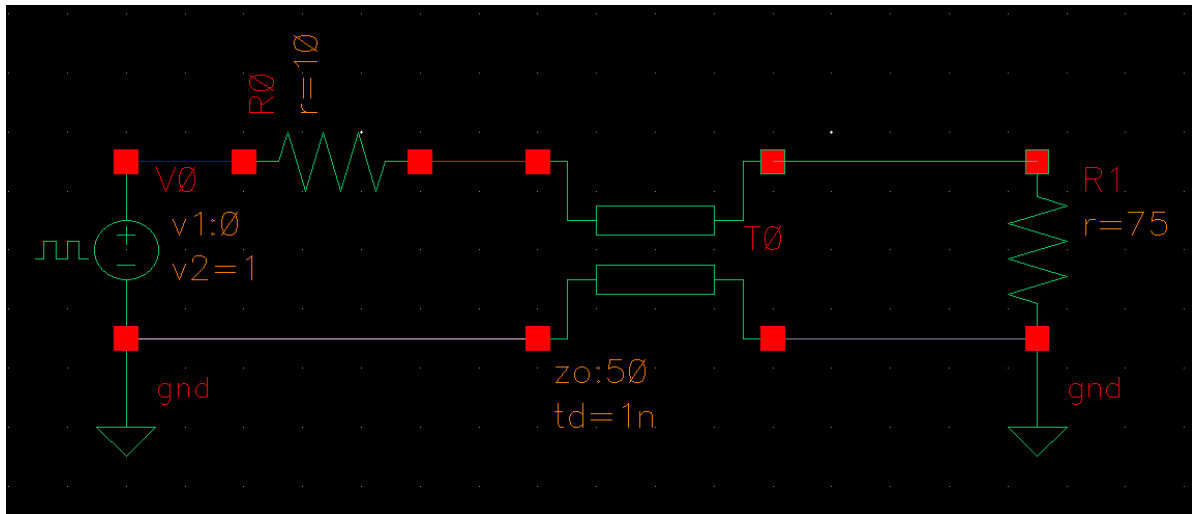


通信电路 第一次CAD作业

本次作业旨在迅速熟悉cadence软件的操作，为后续大电路的仿真做准备。

仿真电路图如下：



做瞬态仿真后获得双端波形信号如下：



两信号最终收敛到0.882V，与理论计算值相符。