

### 噪声

$$F_n = \frac{SNR_i}{SNR_o} = \frac{P_{no}}{G_p P_{ni}}$$

$$P_{nim} = kT\Delta f, P_{sim} = \frac{v_s^2}{4R_s}$$

无源:  $F_n = \frac{1}{G_p}$

级联:  $F_n = F_{n1} + \frac{F_{n2}-1}{G_{pm1}} + \frac{F_{n3}-1}{G_{pm1}G_{pm2}} \dots$

灵敏度:  $P_{si(min)} = SNR_{omin} F_n k_B T \Delta f$

### 谐振、匹配、部分接入

$$H(s) = A_0 [\frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0}] / [(\frac{s}{\omega_0})^2 + \frac{1}{Q} \frac{s}{\omega_0} + 1]$$

$$BW = \frac{\omega_0}{2\pi Q}$$

$$\phi(\omega) = -\arctan Q(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{Y_0}{G}$$

$$Z = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

有损电感:  $Q = \frac{Z_0}{r_s}, R_p = QZ_0 = Q\frac{L}{C}$

部分接入:  $R'_L = \frac{R_L}{p^2}, C'_L = p^2 C_L$

$$p = \frac{C_1+C_2}{L1+L2} = \frac{L2}{L1+L2}$$

变压器:  $n = N_1 : N_2$  则  $R'_L = n^2 R_L$

### L 型匹配



$$R_s = \sqrt{(Z_1 + Z_2)Z_1}, R_L = \sqrt{Z_2 \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}}$$

$$Z_1 = \pm jR_s \sqrt{\frac{R_L}{R_s} - 1}$$

$$Z_2 = \mp jR_L / \sqrt{\frac{R_L}{R_s} - 1}$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_p}{R_s} - 1}$$

$$Q = \frac{1}{\omega R_s C_s} = \omega R_p C_p$$

$$Q = \frac{\omega L_s}{R_s} = \frac{R_p}{\omega L_p}$$

### 双共轭匹配

双端同时共轭匹配则实现最大功率传输，达到 MAG

$$\Delta = Re^2(A^*D + B^*C) - |AD - BC|^2$$

$$a_1 = ReC^*D, a_2 = ReC^*A$$

$$k = \frac{Re(A^*D + B^*C)}{|AD - BC|} > 1$$

$$MAG = \frac{k - \sqrt{k^2 - 1}}{|AD - BC|}$$


$$MSG = \frac{1}{|AD - BC|}$$

1/4 波长传输线:  $Z_i = \frac{Z_0^2}{Z_L}$

### 晶体管放大器

BJT:  $g_m = \frac{I_C}{v_T}$  MOS:  $g_m = \frac{I_D}{0.5(V_{GS} - V_{TH})}$

### A 类功放

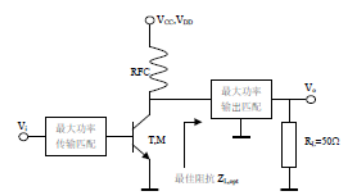


### 最大功率输出匹配

$$V_{D,max} = 2V_{DD}$$

$$R_{L,opt} = \frac{V_{C,max} - V_{C,sat}}{I_{C,max}} \approx \frac{2V_{DD}}{I_{C,max}}$$

### C 类功放

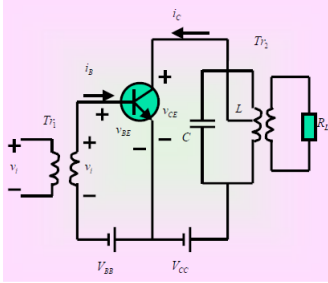

变压器耦合 (阻抗匹配, 单端转悬浮, 直流隔离)

电感部分接入 (减少晶体管输出阻抗对谐振回路影响)

$$v_o(t) = I_m \frac{\theta - \sin\theta \cos\theta}{\pi(1 - \cos\theta)} R_L \cos\omega t$$

$$I_m = gV_{im}(1 - \cos\theta)$$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{C1} V_{om} \quad P_s = I_{c0} V_{CC}$$

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{\alpha_1(\theta)}{\alpha_0(\theta)} \rho$$

$$\rho = \frac{V_{om}}{V_{CC}C}$$

$$\theta \approx 60^\circ - 70^\circ$$

$$V_{om} = I_{C1} R_L$$

### 吉尔伯特单元

BJT 差分对:  $i_1 - i_2 = I_0 \tanh \frac{v}{2v_T}$

单差分:  $i_d = i_1 - i_2 = (A + Bv_Y) \tanh \frac{v_X}{2v_T}$

$$S_2(\omega t) = 2S_1(\omega t) - 1$$

$$S_2(\omega t) = \frac{4}{\pi} \cos\omega_X t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_X t \dots$$

Gilbert:  $v_o = R_C I_0 \tanh(\frac{v_X}{2v_T}) \tanh(\frac{v_Y}{2v_T})$

### 振荡器

正反馈振荡器  $H(s) = \frac{A(s)}{1 - A(s)F(s)}$

$$A(j\omega_{osc})F(j\omega_{osc}) = 1$$

必要条件: 正反馈 or 负阻; 至少两个极点。Q 值越高, 震荡频率越逼近 LC 谐振腔自由震荡频率。


$V_i$  小,  $g_m = \frac{I_{c0}}{v_T}$ ;  $V_i$  大,  $g_m = \frac{I_0'}{V_{im}}$

稳幅措施: 差分对, 自动电平控制, 负反馈, 自给偏置

稳定条件:  $|\frac{\partial |AF|}{\partial v_i}| < 0, \frac{\partial \phi_{AF}}{\partial v_i} < 0$

起振条件:  $|T| > 1, \phi_T = 2n\pi$  平衡条

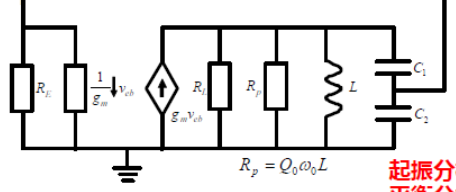
件:  $T(\omega_{osc}) = 1, \phi_T = 2n\pi$



CB 组态放大器小信号分析

幅度条件  $T = A_0 F \geq 1$

相位条件  $\phi(\omega) = 2n\pi$

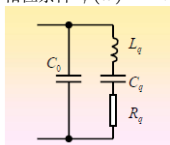

晶振  $f_q = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_q C_q}}$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{C_q C_0}{C_q + C_0}}}$$

串联型: 高 Q 短路线  $f = f_q$

并联型: 电感  $f_q < f < f_p$


n 次泛音振荡:  $(n - 2)f_0 < f < n f_0$

### 标准调幅

单音标准调幅:

$$v_{AM}(t) = V_{cm} \cos\omega_c t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c \pm \Omega) t$$

$$P_t = P_c (1 + \frac{m_a^2}{2})$$

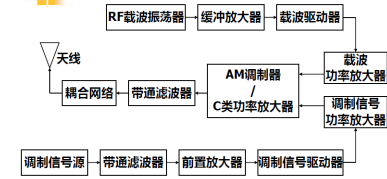

相干解调: AM 信号与本地载波相乘

非相干解调: 平方律 **包络检波**

包络检波:  $R_L C_L \gg r_d C_L$  对角切割失真

### 双边带调幅

$$v_{DSB}(t) = v_f(t) \cos\omega_c t$$


### SSB

$$v_f'(t) = IFT(-j \operatorname{sgn}(\omega) V_f(j\omega))$$


上  $v(t) = \frac{1}{2} [v_f(t) \cos\omega_c t - v_f'(t) \sin\omega_c t]$

下  $v(t) = \frac{1}{2} [v_f(t) \cos\omega_c t + v_f'(t) \sin\omega_c t]$

多级滤波实现  $\delta = \frac{2F_{min}}{f_c}$

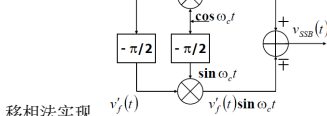


### 移相法实现

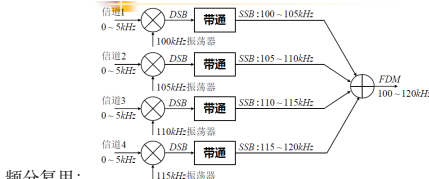


### 频分复用:


### ISB

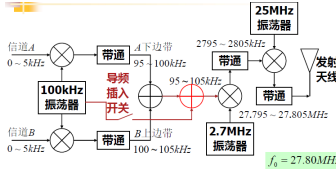


### 正交 AM

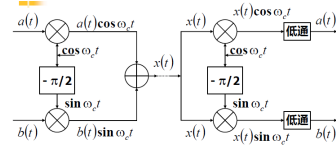

### 收发结构 Weaver 收发结构:

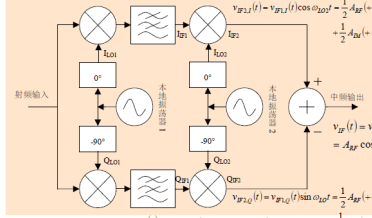


### 外差收发结构:

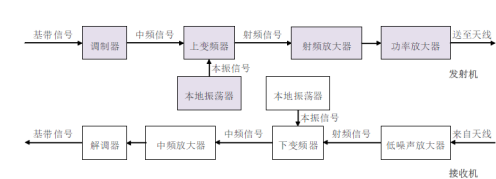


外差结构: 多个频段放大, 固定中频高增益放大; 多个频段分别滤波;

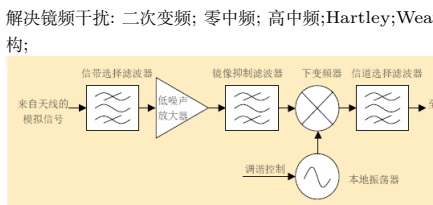
解决镜频干扰: 二次变频; 零中频; 高中频; Hartley; Weaver 结构;



上图为外差型镜像抑制接收机。

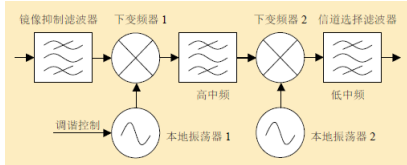

上图为二次变频方案。

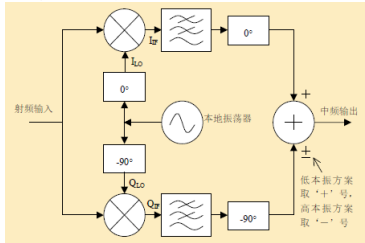

上图为 Hartley 接收机。

### 调频与调相

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + K_F \int_0^t v_f(\tau) d\tau + \theta_0)$$

$$v_{PM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + K_p v_f(t) + \theta_0)$$

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_F \sin\Omega t + \theta_0)$$

最大频偏:  $\Delta\omega = K_F V_{\Omega m}$

$$\omega_F(t) = \omega_c + K_F v_f(t)$$

$$m_F = \frac{\Delta\omega}{\Omega} = \frac{\delta f_m}{F}$$

FM 复数:

$$\exp(jm_F \sin\Omega t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_F) \exp(jn\Omega t)$$

$$v_{FM}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_F) \cos(\omega_c + n\Omega) t$$

$$J_{-n}(m_F) = (-1)^n J_n(m_F)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_F) = 1$$

